

Datum:	Predmet:	Vježba broj: 1.
	ELEKTRIČNE INSTALACIJE	
Razred: 2.e	Naziv vježbe:	Pregledao:
	Jednopolna sklopka	
	Ime i prezime:	

Važna napomena: sve potrebne sheme i odgovore upisati ručno!

1. Nacrtaj spojnu shemu:

2. Nacrtaj izvedbenu shemu:

3. Nacrtaj instalacijski nacrt (jednopolna shema):

4. Nacrtaj simbol jednopolne sklopke:
a) izvedbeni: b) jednopolni

5. Nacrtaj simbol razvodne kutije:
a) izvedbeni: b) jednopolni