 



Datum:	Predmet: ELEKTRIČNE INSTALACIJE	Vježba broj: 2.
	Naziv vježbe: Serijska sklopka	
Razred: 2.e	Ime i prezime:	Pregledao:

Važna napomena: sve potrebne sheme i odgovore upisati ručno!

1. Nacrtaj spojnu shemu:



2. Nacrtaj izvedbenu shemu:

 

3. Nacrtaj instalacijski nacrt (jednopolna shema):



4. Nacrtaj jednopolni simbol serijske sklopke:



5. U koji vodič se postavlja instalacijski prekidač (automatski osigurač)?

6. Čemu služi serijska sklopka?

7. Gdje se koristi serijska sklopka?