 



Datum:	Predmet: ELEKTRIČNE INSTALACIJE	Vježba broj: 3.
	Naziv vježbe: Izmjenična sklopka	
Razred: 2.e	Ime i prezime:	Pregledao:

Važna napomena: sve potrebne sheme i odgovore upisati ručno!

1. Nacrtaj izvedbenu shemu:



 2. Nacrtaj instalacijski nacrt (jednopolna shema):



3. U koji vodič se postavlja instalacijski prekidač (automatski osigurač)?

4. Gdje se koristi izmjenična sklopka?
