 


<b>Datum:</b>	<b>Predmet:</b> <b>ELEKTRIČNE INSTALACIJE</b>	<b>Vježba broj:</b> <b>4.</b>
	<b>Naziv vježbe:</b> <b>Križna sklopka</b>	
<b>Razred:</b> <b>2.e</b>	<b>Ime i prezime:</b>	<b>Pregledao:</b>

**Važna napomena: sve potrebne sheme i odgovore upisati ručno!**

1. Nacrtaj izvedbenu shemu:



2. Nacrtaj instalacijski nacrt (jednopolna shema):



3. U koji vodič se postavlja instalacijski prekidač (automatski osigurač)?

---

4. Gdje se koristi križna sklopka?

---