

3. LV - Izravno pokretanje 3f motora

1. Nacrtaj glavni i upravljački strujni krug.

Glavni strujni krug	Upravljački strujni krug

Pitanja:

1. Što u shemi označavaju slova F, K, S, X ?
2. Koji su radni, a koji mirni kontakti u upravljačkom str. krugu?
3. Opiši kako se ostvaruje samodržea veza?

Odgovori:
